

# ОГЛАВЛЕНИЕ

Предисловие.....	3
Введение .....	4
<b>Глава 1. Силовые электронные ключи.....</b>	<b>8</b>
1.1. Электронные ключи и бездуговая коммутация.....	8
1.1.1. Общие сведения .....	8
1.1.2. Режимы работы идеализированных ключей .....	10
1.1.3. Область безопасной работы .....	20
1.1.4. Особенности бездуговой коммутации .....	23
1.2. Силовые диоды .....	27
1.2.1. Электронно-дырочный переход .....	27
1.2.2. Статические характеристики диода .....	28
1.2.3. Динамические характеристики диода.....	30
1.2.4. Защита силовых диодов.....	33
1.2.5. Основные типы силовых диодов.....	35
1.3. Силовые транзисторы .....	40
1.3.1. Основные классы силовых транзисторов.....	40
1.3.2. Статические режимы работы транзисторов .....	46
1.3.3. Динамика силовых транзисторов.....	51
1.3.4. Обеспечение безопасной работы транзисторов.....	59
1.4. Тиристоры .....	67
1.4.1. Принцип действия обычного тиристора .....	67
1.4.2. Статические ВАХ тиристора .....	68
1.4.3. Динамические характеристики тиристора .....	73
1.4.4. Развитие тиристоров .....	78
1.4.5. Запираемые тиристоры .....	80
1.5. Общая характеристика силовых полупроводниковых ключей и модулей на их основе .....	88
1.5.1. Сравнение силовых электронных ключей.....	88
1.5.2. Тенденции развития силовых полупроводниковых при- боров .....	90
1.5.3. Последовательное и параллельное соединение ключе- вых элементов .....	91

1.5.4. Силовые полупроводниковые модули .....	93
1.5.5. Моделирование силовых полупроводниковых ключей.....	100
<b>Г л а в а 2. Пассивные компоненты и охладители силовых электронных приборов.....</b>	<b>105</b>
2.1. Общие сведения.....	105
2.2. Электромагнитные компоненты.....	106
2.2.1. Общие сведения о ферромагнитных материалах.....	106
2.2.2. Влияние повышенной частоты и несинусоидальности напряжения на работу трансформаторно-реакторного оборудования.....	107
2.3. Конденсаторы .....	115
2.3.1. Общие сведения .....	115
2.3.2. Влияние формы и частоты напряжения на работу конденсатора .....	118
2.4. Теплоотвод в силовых электронных приборах.....	124
2.4.1. Термические режимы работы силовых электронных ключей .....	124
2.4.2. Охлаждение силовых электронных ключей .....	127
<b>Г л а в а 3. Системы управления силовых электронных аппаратов .....</b>	<b>134</b>
3.1. Назначение и основные принципы функционирования.....	134
3.1.1. Общие сведения и назначение .....	134
3.1.2. Основные принципы управления импульсными системами .....	137
3.1.3. Организация синусоидальной широтно-импульсной модуляции.....	142
3.2. Интегральные микросхемы.....	147
3.3. Формирователи импульсов управления .....	149
3.4. Датчики .....	158
3.5. Микропроцессорные системы управления.....	163
3.5.1. Общие сведения о микропроцессорах и микропроцессорных устройствах.....	163
3.5.2. Микропроцессорные контроллеры .....	168
3.5.3. Программное обеспечение .....	175
3.5.4. Программируемые логические контроллеры .....	178
<b>Г л а в а 4. Анализ процессов и моделирование силовых электронных аппаратов.....</b>	<b>182</b>
4.1. Основные методы анализа .....	182

4.1.1.	Общее математическое описание электронных аппаратов .....	182
4.1.2.	Метод «припасовывания» по интервалам постоянства структур .....	184
4.1.3.	Метод основной составляющей .....	186
4.2.	Моделирование импульсных регуляторов .....	188
4.2.1.	Метод осреднения переменных состояния .....	188
4.2.2.	Пример аналитической модели импульсного преобразователя постоянного тока .....	190
4.3.	Компьютерное моделирование.....	195
<b>Г л а в а 5. Статические коммутационные аппараты и регуляторы постоянного тока .....</b>		<b>200</b>
5.1.	Статические и гибридные коммутационные аппараты постоянного тока .....	200
5.1.1.	Общие сведения .....	200
5.1.2.	Транзисторные реле и контакторы .....	202
5.1.3.	Тиристорные контакторы .....	215
5.1.4.	Гибридные аппараты постоянного тока .....	220
5.2.	Типовые схемы регуляторов постоянного тока .....	226
5.2.1.	Общие сведения .....	226
5.2.2.	Регуляторы-стабилизаторы непрерывного действия.....	229
5.2.3.	Типовые структуры управления импульсными регуляторами .....	233
5.2.4.	Импульсный регулятор с последовательным ключом .....	237
5.2.5.	Импульсный регулятор с параллельным ключом .....	245
5.2.6.	Импульсный регулятор с параллельным индуктивным накопителем .....	249
<b>Г л а в а 6. Статические коммутационные аппараты и регуляторы переменного тока .....</b>		<b>253</b>
6.1.	Статические и гибридные коммутационные аппараты переменного тока .....	253
6.1.1.	Общие сведения .....	253
6.1.2.	Тиристорные преобразователи с естественной коммутацией .....	253
6.1.3.	Тиристорные преобразователи с искусственной коммутацией .....	261
6.1.4.	Реле и контакторы переменного тока на полностью управляемых ключах .....	264
6.1.5.	Гибридные аппараты.....	267
6.2.	Регуляторы переменного тока с импульсной модуляцией .....	269
6.2.1.	Принцип управления переменным током .....	269

6.2.2. Активные силовые фильтры.....	274
6.2.3. Гибридные фильтры.....	284
6.3. Электромагнитные управляемые компоненты.....	291
6.3.1. Общие сведения .....	291
6.3.2. Дроссели насыщения без подмагничивания.....	292
6.3.3. Дроссели насыщения с подмагничиванием.....	297
6.3.4. Феррорезонансные стабилизаторы напряжения и то- ка .....	300
6.3.5. Управляемые реакторы в системах электроснабже- ния.....	303
Список литературы.....	310